

Architettura degli Elaboratori

Circuiti combinatori

slide a cura di Salvatore Orlando, Andrea Torsello, Marta Simeoni

Circuiti integrati

I circuiti logici sono realizzati come IC (circuiti integrati)

- realizzati su chip di silicio (piastrina)
- Porte (gate) e fili depositati su chip di silicio, inseriti in un package e collegati all'esterno con un certo insieme di pin (piedini)
- gli IC si distinguono per grado di integrazione
 - da singole porte indipendenti, a circuiti più complessi

Circuiti integrati

Integrazione

- SSI (Small Scale Integrated): 1-10 porte
- MSI (Medium Scale Integrated): 10-100 porte
- LSI (Large Scale Integrated): 100-100.000 porte
- VLSI (Very Large Scale Integrated): > 100.000 porte

Con tecnologia SSI, gli IC contenevano poche porte, direttamente collegate ai pin esterni

Con tecnologia MSI, gli IC contenevano alcuni componenti base

- circuiti comunemente usati nel progetto di un computer

Con tecnologia **VLSI**, un IC può oggi contenere una CPU completa (o più)

- microprocessore


Esempio di chip SSI

Texas Instruments 7400

- DIP (Dual Inline Package)
- Tensione e terra condivisi da tutte le porte
- Tacca per individuare l'orientamento del chip

SSI: Rapporto **pin/gate** (piedini/porte) grande

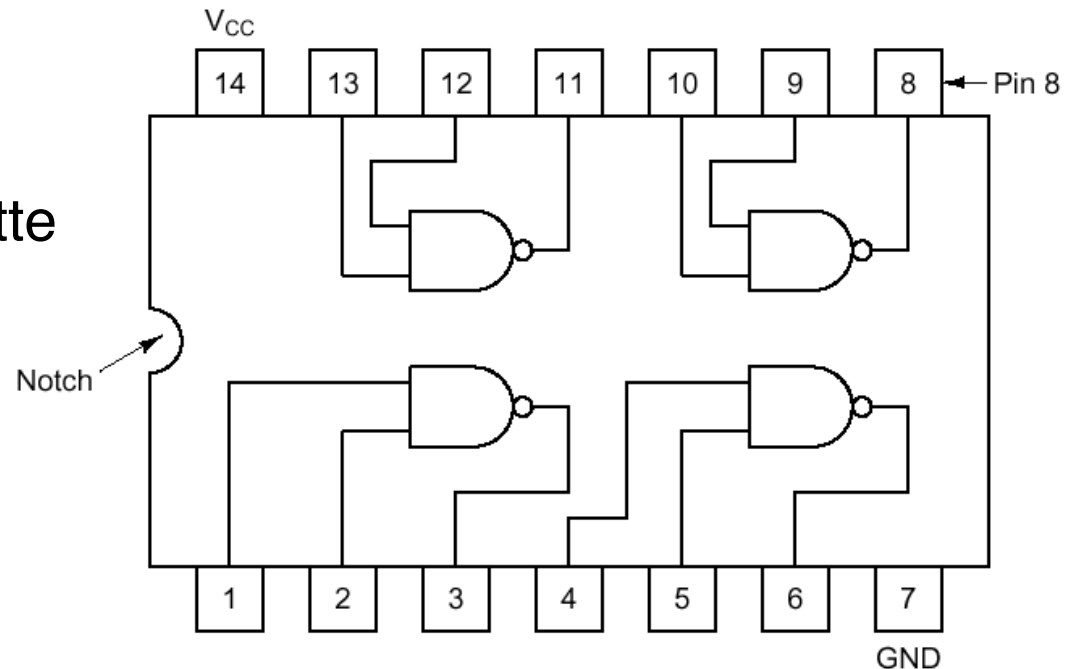- Con l'aumento del grado di integrazione il rapporto **pin/gate** diminuisce (molti gate rispetto ai pin)
 - **chip più specializzati**
 - **es. chip che implementano particolari circuiti combinatori**



Circuiti combinatori

Circuiti combinatori usati quindi come blocchi base per costruire circuiti più complessi

- spesso realizzati direttamente come componenti MSI

Tratteremo:

- Multiplexer e Demultiplexer
- Decoder
- ALU

Per implementare circuiti combinatori useremo

- PLA
- ROM


Multiplexer (1)

n input ed 1 output

$\log_2 n$ segnali di *controllo* (da considerare come ulteriori *input* del circuito)

Il multiplexer, sulla base dei *segnali di controllo*, seleziona quale tra gli n input verrà presentato come output del circuito

 
Caso semplice: **Multiplexer 2:1**, con un solo bit di controllo



se $S=0$: passa A
se $S=1$: passa B

S \ AB	00	01	11	10
0			1	1
1		1	1	

$$C = A \sim S + BS$$

 

Multiplexer (2)

Multiplexer 8:1

$8=2^3$ input e 3 segnali di controllo

$8=2^3$ porte AND e 1 porta OR


In ogni porta AND entra una
combinazione diversa dei segnali di
controllo A, B, C

- $8=2^3$ combinazioni possibili

in dipendenza dei valori assunti da A ,
 B e C , tutte le porte AND (**eccetto
una**) avranno sicuramente output
uguale a 0

solo una delle porte produrrà
eventualmente un valore 1



- es. $A\sim BC=1 \Rightarrow$ passa D_5

 

Multiplexer

Multiplexer 2:1 a 32-bit (con *fili larghi* di 32 bit)

  
- costruito usando 32 **1-bit Multiplexer 2:1** con un segnale di controllo distribuito ai vari Multiplexer



Multiplexer e funzioni logiche

Multiplexer n:1

- possono essere usati per definire una qualsiasi funzione logica in $\log_2 n$ variabili
 - funzione definita da una **tabella di verità** con **n righe**
 - le $\log_2 n$ variabili in input della funzione logica *diventano* i segnali di controllo del multiplexer
- ogni riga della tabella di verità
 - corrisponde ad uno degli **n input del multiplexer**, collegati ad un generatore di tensione (o alla terra)
 - se l'output, associato alla riga della tabella di verità, è 1 (o 0)
- grande spreco di porte
 - circuito *fully encoded*
 - porte AND con arietà maggiore del necessario (+1)

 

Componente MSI che realizza un multiplexer 8:1


Collegamento per ottenere la funzione:

$$F = \sim ABC + A \sim BC + AB \sim C + ABC$$

Demultiplexer


Da 1 singola linea in **input**, a **n** linee in **output**

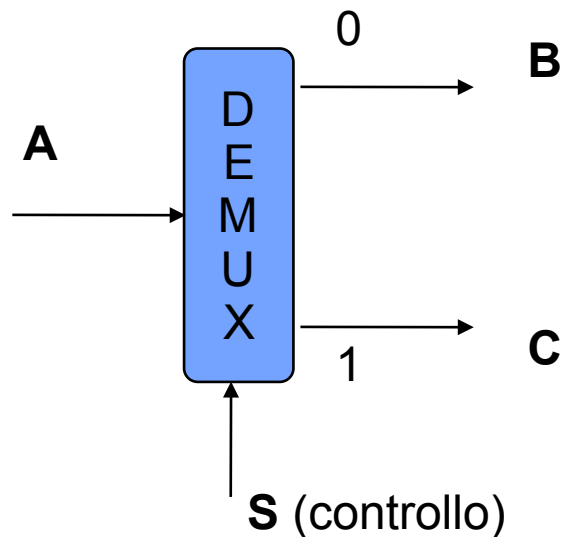- $\log_2 n$ segnali di controllo (S)
- se la linea in input è uguale a 0
 - tutti gli output dovranno essere uguali a 0, indipendentemente da S
- se la linea in input è uguale a 1
 - un solo output dovrà essere uguale a 1, tutti gli altri saranno 0
 - l'output da affermare dipende da S



$$B = A \sim S$$


$$C = AS$$

 


Decoder

Componente con n input e 2^n output

 - gli n input sono interpretati come un numero unsigned
- se questo numero rappresenta il numero i , allora
 - solo il bit in output di indice i ($i=0,1,\dots,2^n-1$) verrà posto ad 1
 - tutti gli altri verranno posti a 0



A	B	C	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

 


PLA

Programming Logic Array (PLA)

Componente per costruire funzioni logiche arbitrarie

 - permette di costruire funzioni in forma SP
 - porte AND al primo livello, e porte OR al secondo livello
- n input e o output
 - m porte AND
 - o porte OR
- m fissa un limite al numero di **mintermini** esprimibili
- o fissa un limite al numero di funzioni differenti in forma canonica SP



PLA

Esempio:

– $n=12$

– $o=6$

– $m=50$


In ogni porta AND entrano $2n=24$ input

- normali e invertiti

In ogni porta OR entrano $m=50$ input

Fusibili da bruciare per decidere

 
- quali sono gli input di ogni porta AND
- quali sono gli input delle varie porte OR



PLA

Esempio di funzione:


$$O = \sim A \sim B C + A B C$$

 

ROM

Memorie usabili anche per implementare, in maniera non minima, funzioni logiche arbitrarie

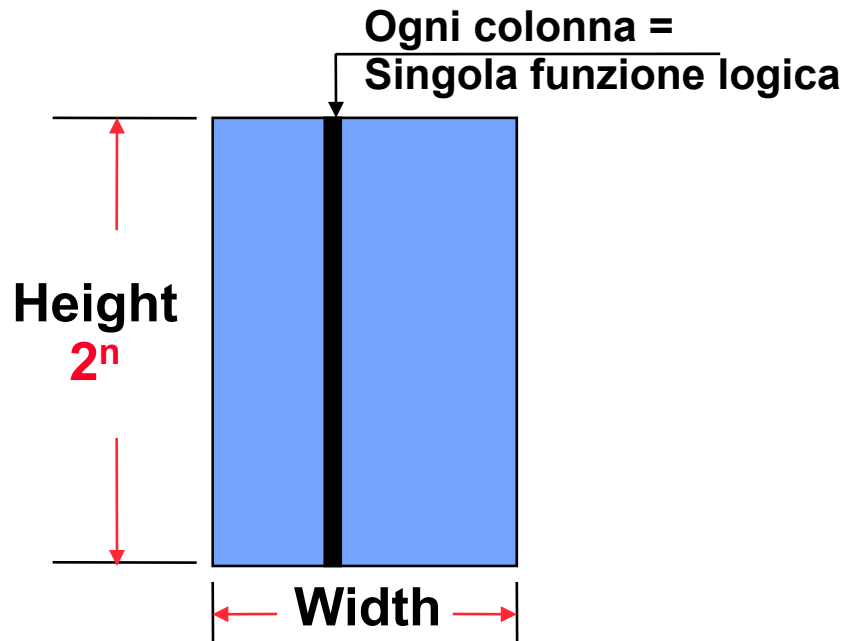- ROM (Read Only Memory)
 - PROM (Programmable ROM)
 - scrivibili solo una volta
 - EPROM (Erasable PROM)
 - cancellabile con luce ultravioletta



- In pratica
 - data una **Tabella di Verità**, le ROM sono usate per memorizzare direttamente le diverse funzioni logiche (corrispondenti a colonne distinte nella Tabella)
 - Indirizzo a n bit
 - individua una specifica combinazione delle n variabili logiche in input
 - individua una cella di **Width** bit della ROM
- Ogni funzione:
 - Singola colonna della ROM
 - Funzioni **fully encoded**
 - **PLA** più efficiente